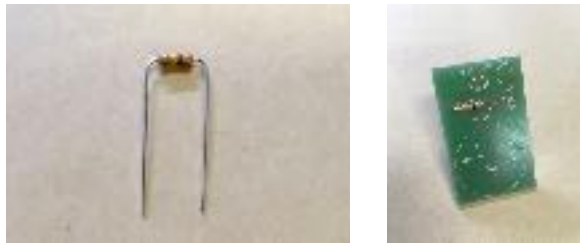


簡単な電子工作（作成手順）

1. 抵抗の線を折り曲げて基盤にさします。



2. 裏返してハンダ付けをします。余ったリード線をニッパーで切ります。



3. フォトトランジスタを基盤にさしてハンダ付けします。リード線の長いほうが左になります。



4. トランジスタを取り付けます。向きに注意して下さい。

5. LEDのリード線を曲げてから基盤に取り付けます。リード線の長いほうが左です。



6. 最後にバッテリーケースを取り付けて完成です。